

Present State				Next State				JK Transition Table							
Q3	Q2	Q1	Q0	Q3 +	Q2 +	Q1 +	Q0 +	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	1	0	1	0	X	0	0	X	1	X	X	1
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	1	1	0	0	X	0	1	X	X	1	X	1
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0	X	0	0	X	1	X
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0	X	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	X	1	X	1

J3

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

0111

1111

J3=Q2Q1Q0

J2

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	0

0011

0111

1111

1011

J2=Q1Q0

J1

<div><div>Q1Q0</div><div>Q3Q2</div></div>	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	1	X	X
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

0001

0101

1101

1001

0011

0111

1111

1011

J1=Q0

J0

<div><div>Q1Q0</div><div>Q3Q2</div></div>	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	1	X	X	1
11	1	X	X	1
10	1	X	X	1

J0=1

K3

<div><div>Q1Q0</div><div>Q3Q2</div></div>	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

0111

1111

K3=Q2Q1Q0

K2

<div>Q1Q0 \ Q3Q2</div>	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	X	X	X	X

0011

0111

1111

1011

K2=Q1Q0

K1

<div>Q1Q0 \ Q3Q2</div>	00	01	11	10
00	X	X	1	0
01	X	X	1	0
11	X	X	1	0
10	X	X	1	0

0001

0101

1101

1001

0011

0111

1111

1011

K1=Q0

K0

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X	1	1	X
11	X	1	1	X
10	X	1	1	X

K0=1